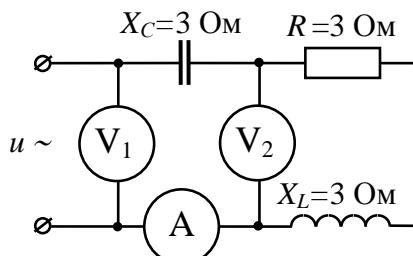



Определить показание амперметра после замыкания ключа  $K$ , если до замыкания он показывал ток 2 А.

№ ответа	1	2	3	4	5
Ампер	2	4	6	8	иное





Амперметр показывает ток 10 А. Определить показания вольтметров  $V_1$  и  $V_2$ .

№ ответа	1	2	3	4	5
$V_1$ (В)	30	90	30	60	иное
$V_2$ (В)	$30\sqrt{2}$	60	90	$30\sqrt{2}$	иное

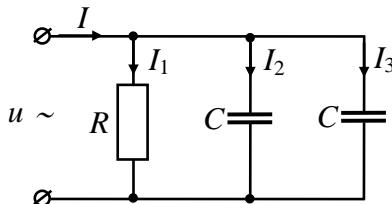


Какая из диаграмм соответствует схеме?

№ ответа	1	2	3	4	5
Диагр.	$a$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$a, \bar{b}$	$\bar{b}, \bar{c}$

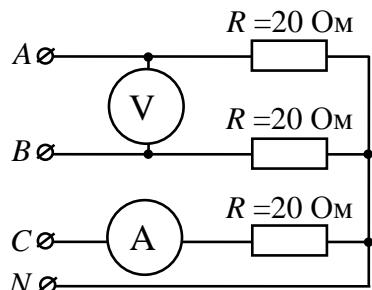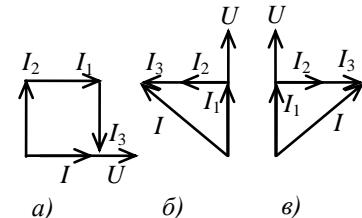

Определить показание вольтметра, если амперметр показывает 11 А.

№ ответа	1	2	3	4	5
Вольт	127	220	380	660	иное

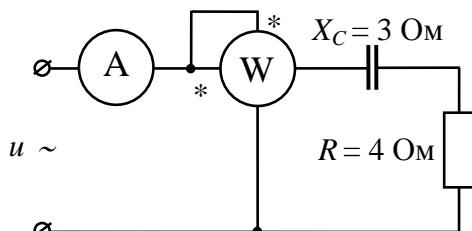

Определить показание ваттметра, если амперметр показывает 5 А.

№ ответа	1	2	3	4	5
Ватт	25	75	100	125	иное

У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе  $U_1=6000$  В, а на выходе  $U_2=100$  В. Определить коэффициент трансформации трансформатора.

№ ответа	1	2	3	4	5
$K$	60	0,017	недостаточно данных	30	иное

При постоянном напряжении питания двигателя постоянного тока параллельного возбуждения магнитный поток возбуждения уменьшился. Как изменилась частота вращения?

№ ответа	1	2	3	4	5
$n$ , об/мин	$>$	$<$	$=$	недостаточно данных	иное